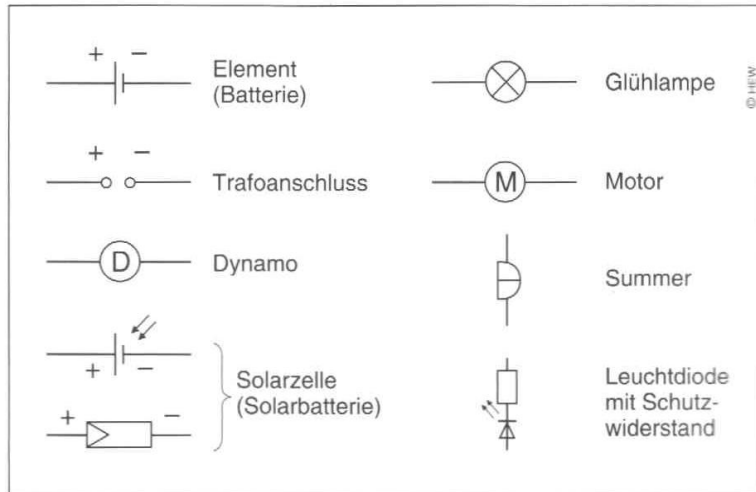



Schaltzeichen vereinfachen die Arbeit

Stromquellen und Elektrogeräte sind schwer zu zeichnen. Deshalb hat man einfache Schaltzeichen festgelegt. Sie erleichtern die Arbeit.

Die Verbindungsleitungen werden immer mit einem Lineal gezeichnet, Richtungsänderungen der Leitungen verlaufen rechtwinklig.



Zeichne mit Hilfe der Schaltzeichen verschiedene Schaltpläne.

<p>1</p>  <p>Batterie, Glühlampe</p>	<p>2</p> <p>Dynamo, Glühlampe</p>	<p>3</p> <p>Trafoanschluss, Glühlampe</p>
<p>4</p> <p>Solarbatterie, Glühlampe</p>	<p>5</p> <p>Batterie, Summer</p>	<p>6</p> <p>Batterie, Motor</p>
<p>7</p> <p>Batterie, Leuchtdiode mit Schutzwiderstand</p>		